

$$1905079 \% 2 = 1$$

Thus asynchronous up counter (3 bit)


of flip flops

↳ 3

states

$$2^3 = 8$$


State Diagram

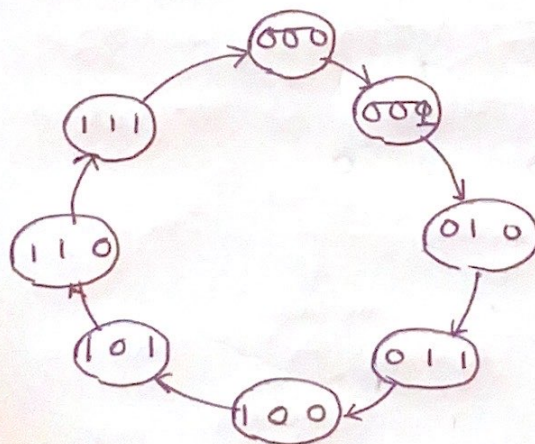

1905079 $\gamma. 2 = 1$

Thus Asynchronous UP counter (3bit)

Timing Diagram

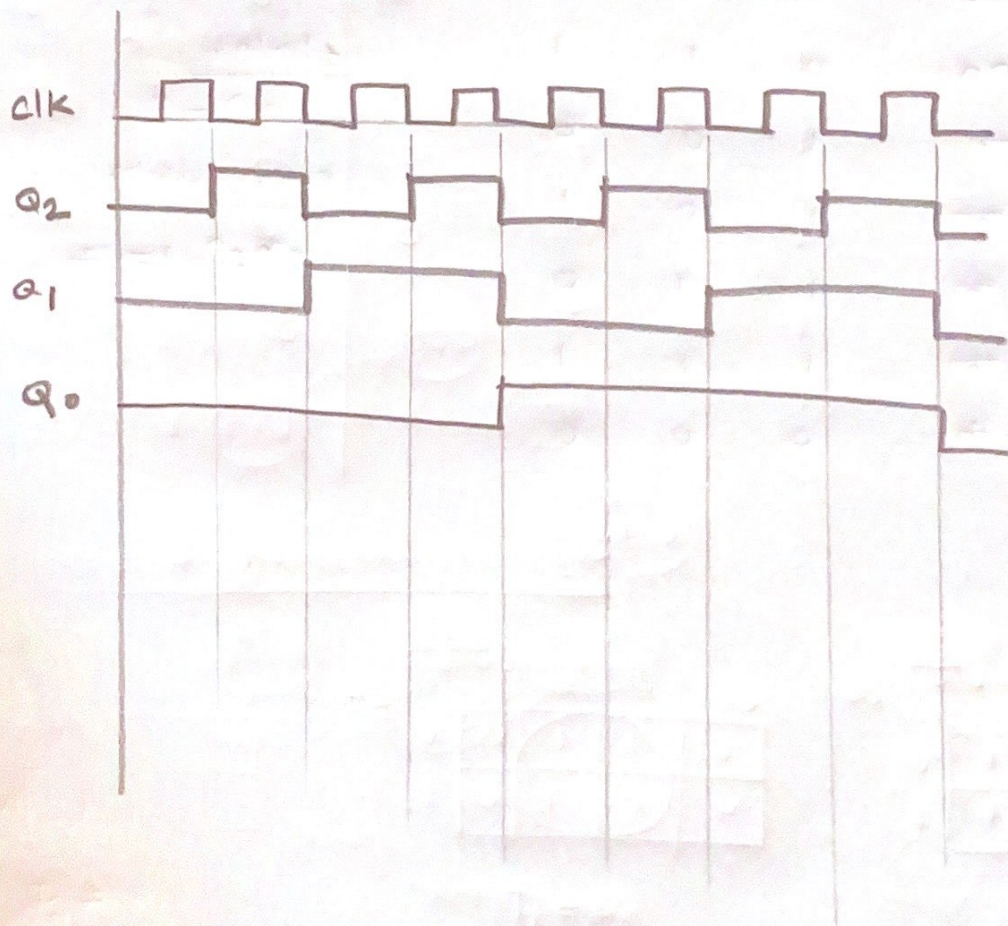

Transition Table

<u>clock</u>	<u>Q₂</u>	<u>Q₁</u>	<u>Q₀</u>
Initial	0	0	0
1 st	0	0	1
2 nd	0	1	0
3 rd	0	1	1
4 th	1	0	0
5 th	1	0	1
6 th	1	1	0
7 th	1	1	1
8 th	0	0	0

states

$$2^n = 8$$

count up to

$$2^n - 1 = 7$$